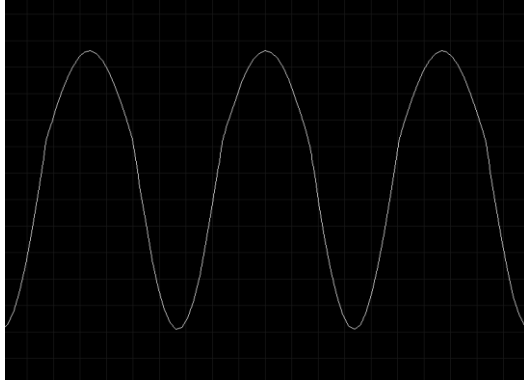
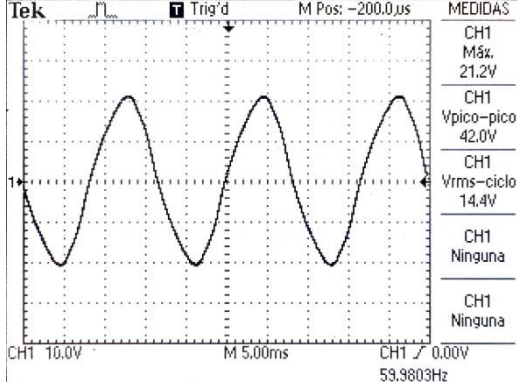

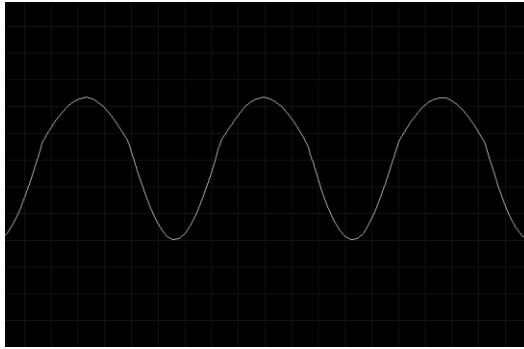
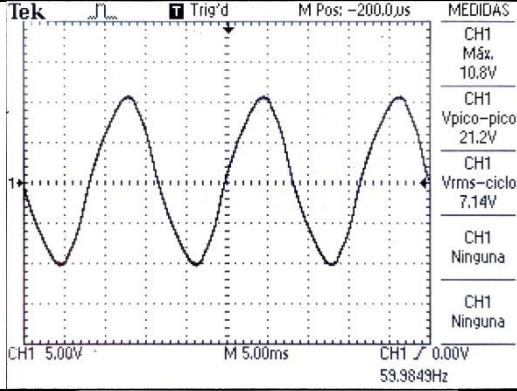

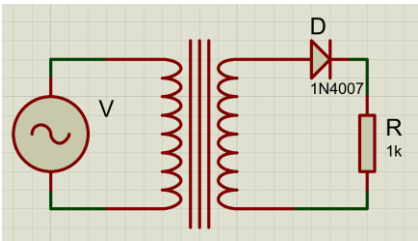


Señal de entrada (Extremos)


Simulación		Circuito físico	
	$V_p = 20.7 \text{ V}$		$V_p = 21.2 \text{ V}$
	$V_{pp} = 41.4 \text{ V}$		$V_{pp} = 42 \text{ V}$
	$V_{RMS} = 14.7 \text{ V}$		$V_{RMS} = 14.4 \text{ V}$
Análisis			$V_p = 19.8 \text{ V}$
			$V_{pp} = 39.6 \text{ V}$
			$V_{RMS} = 14 \text{ V}$

Señal de entrada (Tab Central)

Simulación		Circuito físico													
	$V_p = 10.3 \text{ V}$	 <table><thead><tr><th colspan="2">MEDIDAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>CH1</td><td>Máx. 10.8V</td></tr><tr><td>CH1</td><td>Vpico-pico 21.2V</td></tr><tr><td>CH1</td><td>Vrms-ciclo 7.14V</td></tr><tr><td>CH1</td><td>Ninguna</td></tr><tr><td>CH1</td><td>Ninguna</td></tr></tbody></table>	MEDIDAS		CH1	Máx. 10.8V	CH1	Vpico-pico 21.2V	CH1	Vrms-ciclo 7.14V	CH1	Ninguna	CH1	Ninguna	$V_p = 10.8 \text{ V}$
	MEDIDAS														
	CH1		Máx. 10.8V												
CH1	Vpico-pico 21.2V														
CH1	Vrms-ciclo 7.14V														
CH1	Ninguna														
CH1	Ninguna														
$V_{pp} = 20.6 \text{ V}$	$V_{pp} = 21.2 \text{ V}$														
$V_{RMS} = 7.32 \text{ V}$	$V_{RMS} = 7.14 \text{ V}$														
Análisis			$V_p = 9.8 \text{ V}$												
			$V_{pp} = 19.6 \text{ V}$												
			$V_{RMS} = 7 \text{ V}$												



Simulación

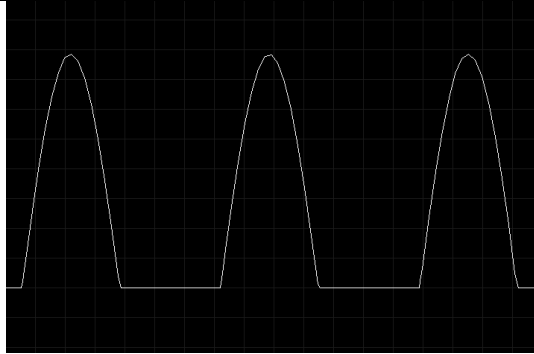


$V_p = 19.4 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 6.4 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 9.7 \text{ V}$

Circuito físico

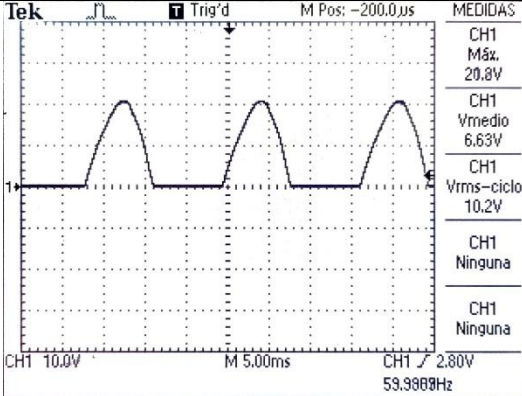

$V_p = 20.8 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 6.63 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 10.2 \text{ V}$


Análisis




$V_p = 19 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 6.14 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 9.8 \text{ V}$

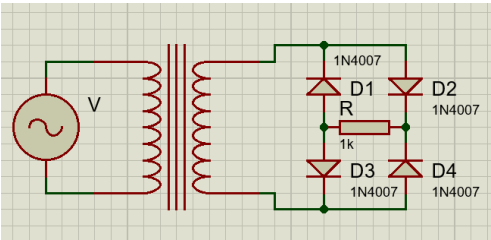

Simulación

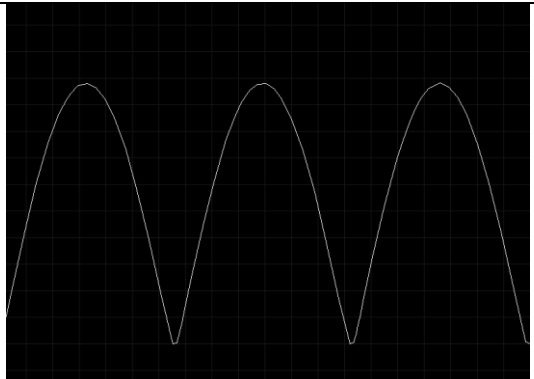


$V_p = 18.9 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 11 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 13.4 \text{ V}$

Circuito físico

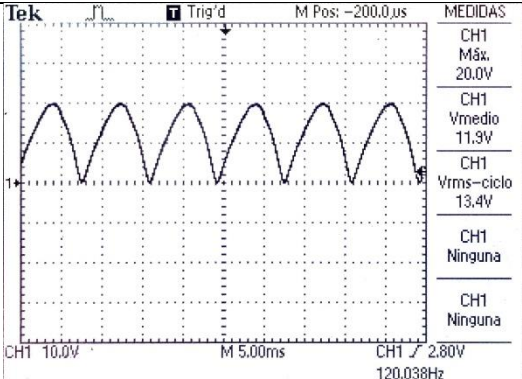

$V_p = 20 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 11.9 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 13.4 \text{ V}$


Análisis






$V_p = 19.5 \text{ V}$

$V_{\text{medio}} = 11.28 \text{ V}$

$V_{\text{RMS}} = 13.2 \text{ V}$

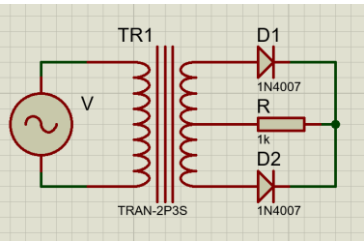

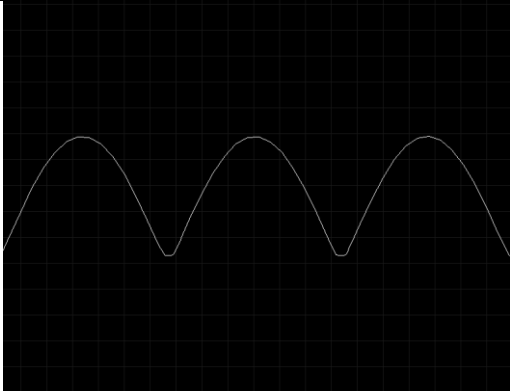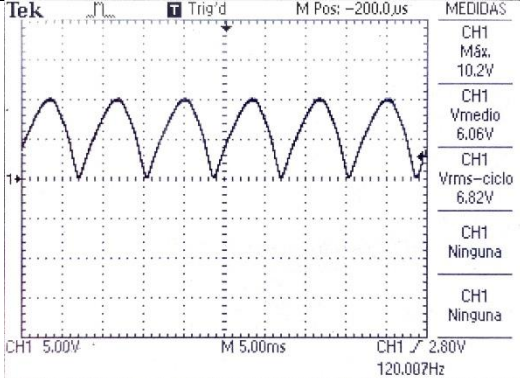Simulación		Circuito físico	
	$V_p = 10\text{ V}$		$V_p = 10.2\text{ V}$
	$V_{\text{medio}} = 5.8\text{ V}$		$V_{\text{medio}} = 6.06\text{ V}$
	$V_{\text{RMS}} = 6.2\text{ V}$		$V_{\text{RMS}} = 6.82\text{ V}$
Análisis			$V_p = 9.8\text{ V}$
			$V_{\text{medio}} = 5.6\text{ V}$
			$V_{\text{RMS}} = 6.4\text{ V}$